

Atividade 7. Circuitos Digitais

Andreu Gabriel Gomes

1) nível alto quando 7 0 1 1 0

$$* \bar{A} \cdot B + A = A + B$$

a)

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

b) expressão usando (SOP)

→ soma de produtos

$$Z = \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$$

$$Z = \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}(\bar{D}+D) + \bar{A}\bar{B}C(\bar{D}+D) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}(\bar{D}+D) + \bar{A}\bar{B}C(\bar{D}+D)$$

$$Z = \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

$$Z = \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}(\bar{C}+C) + \bar{A}\bar{B}(\bar{C}+C)$$

$$Z = \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$$

$$Z = \bar{A}BCD + \bar{A}(\bar{B}+B)$$

$$Z = \bar{A} \cdot BCD + A *$$

$$Z = A + BCD$$

c) Expressão simplificada

d) ANEXO

$$V = R \cdot I$$


$$R = \frac{12 - 2,5}{0,015} = \frac{9,5}{0,015} = 633,3 \Omega$$

$$P = 12 \cdot 0,015 = 0,18W$$

(azul, amarelo, marrom, dourado)

⑥ $Z = A + B.C.D$

Circuito CMOS

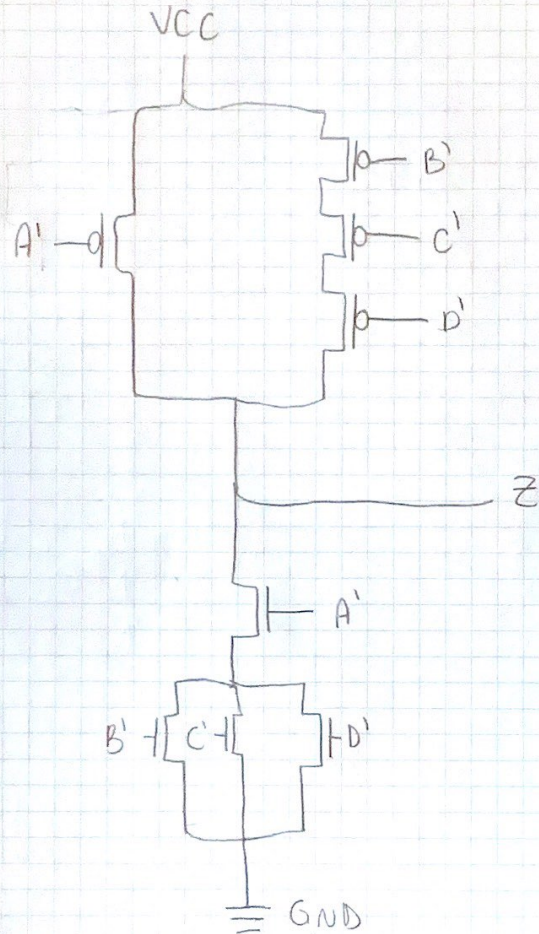

<https://www.tinkercad.com/things/dqy5DfCSnsT-copy-of-terrific-snicket-amur/editel?sharecode=D2M7Bii6jXcMimxEqbwgAlQByQe4mw4m11eeAV5DkDY>