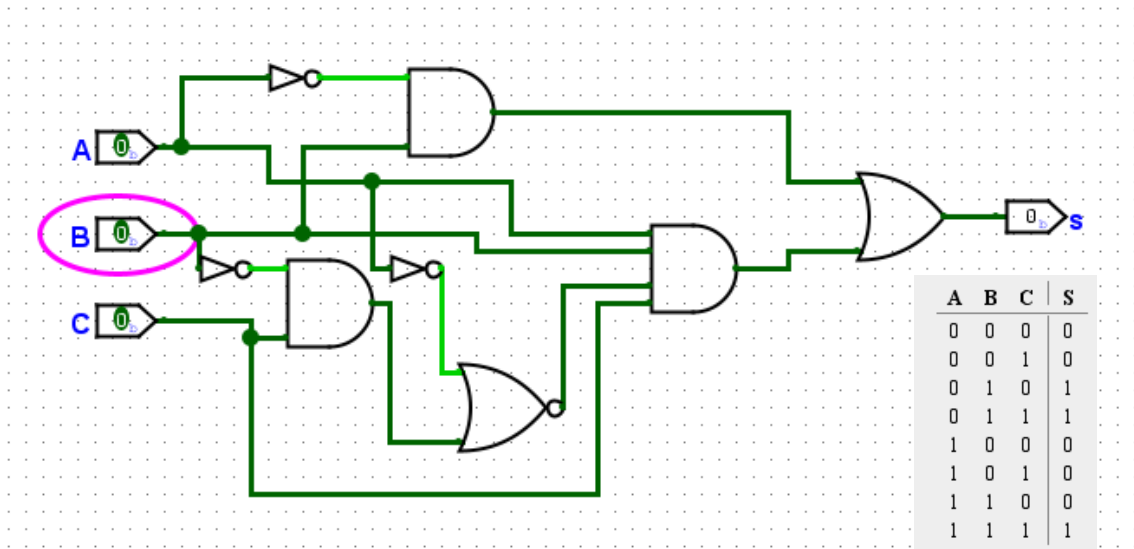


# Lista de Exercícios – Circuitos Digitais


Andrew Gabriel Gomes – CC – 2ªFase

1 e 2)


a)



b)

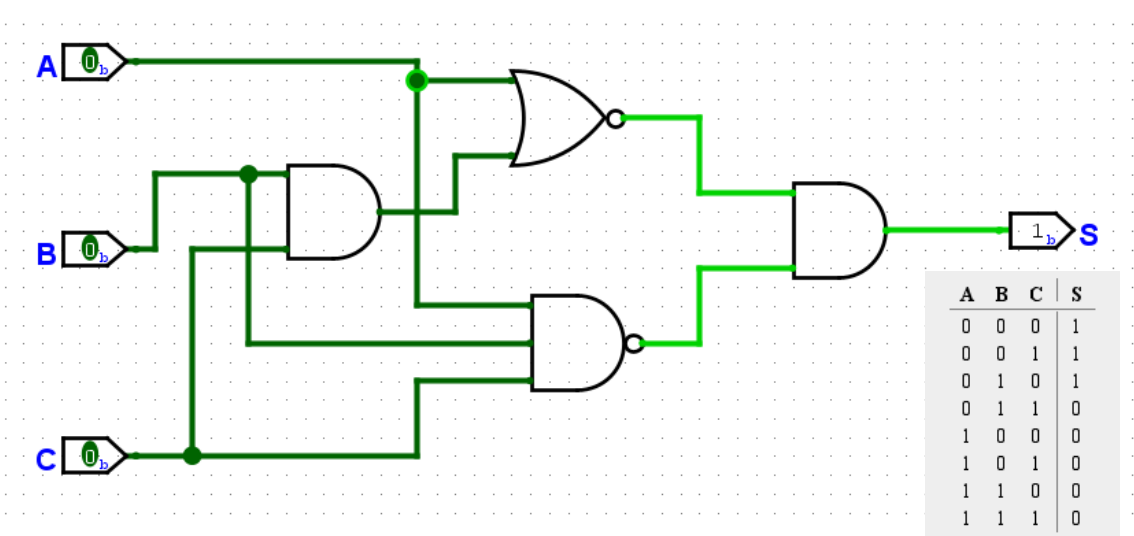

c)

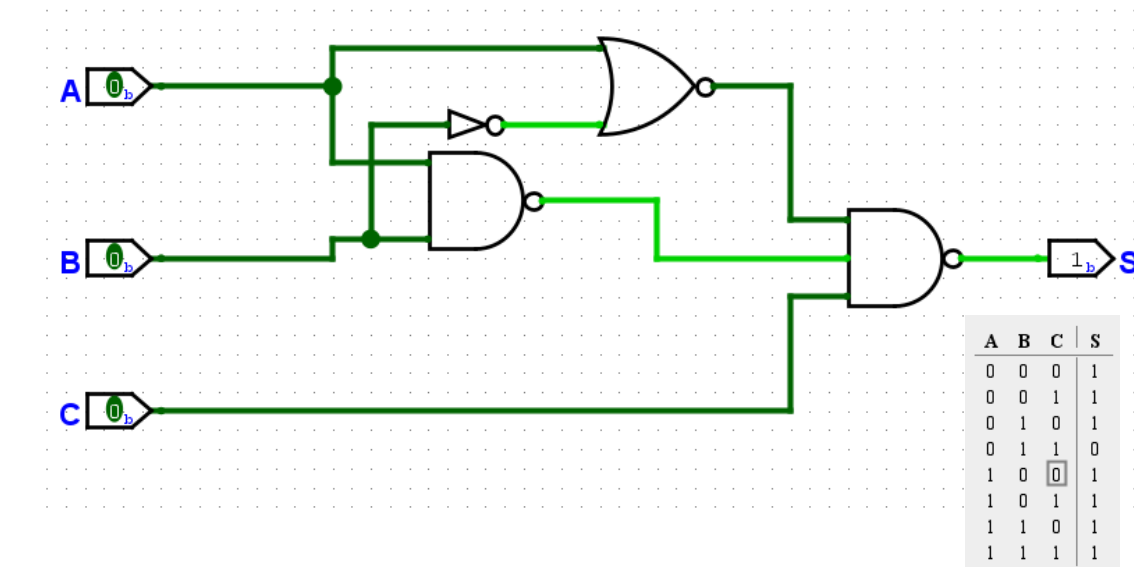

3 e 4) A-

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$S(A,B,C,D) = \sum m(0,1,5,6,8,9,12,13,14)$$

$$m0 = (A'.B'.C'.D')$$

$$m1 = (A'.B'.C'.D)$$

$$m5 = (A'.B.C'.D)$$

$$m6 = (A'.B.C.D')$$

$$m8 = (A.B'.C'.D')$$

$$m9 = (A.B'.C'.D)$$

$$m12 = (A.B.C'.D')$$

$$m13 = (A.B.C'.D)$$

$$m14 = (A.B.C.D')$$

B-

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$S(A,B,C) = \sum m(2,3,4,5,6)$$

$$m2 = (A'.B.C')$$

$$m3 = (A'.B.C)$$

$$m4 = (A.B'.C')$$

$$m5 = (A.B'.C)$$

$$m6 = (A.B.C')$$

C-

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$S(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)$$

$$m0 = (A'.B'.C'.D')$$

$$m1 = (A'.B'.C'.D)$$

$$m2 = (A'.B'.C.D')$$

$$m3 = (A'.B'.C.D)$$

$$m4 = (A'.B.C'.D')$$

$$m5 = (A'.B.C'.D)$$

$$m6 = (A'.B.C.D')$$

$$m7 = (A'.B.C.D)$$

$$m8 = (A.B'.C'.D')$$

$$m9 = (A.B'.C'.D)$$

$$m10 = (A.B'.C.D')$$

$$m11 = (A.B'.C.D)$$


$$m12 = (A.B.C'.D')$$

$$m13 = (A.B.C'.D)$$


$$m14 = (A.B.C.D')$$

$$m15 = (A.B.C.D)$$


5) a)

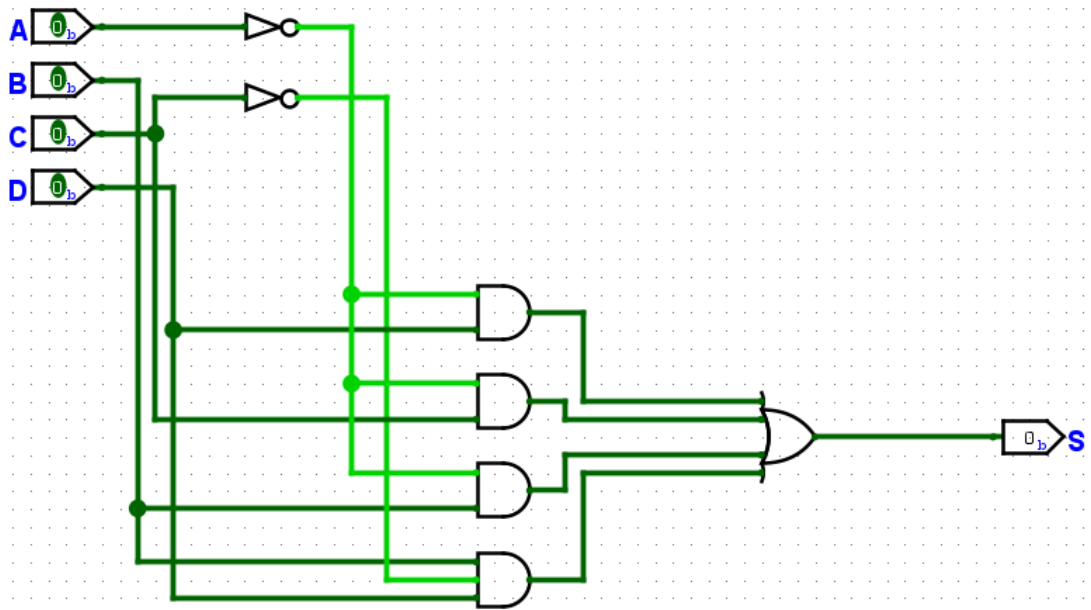

b)

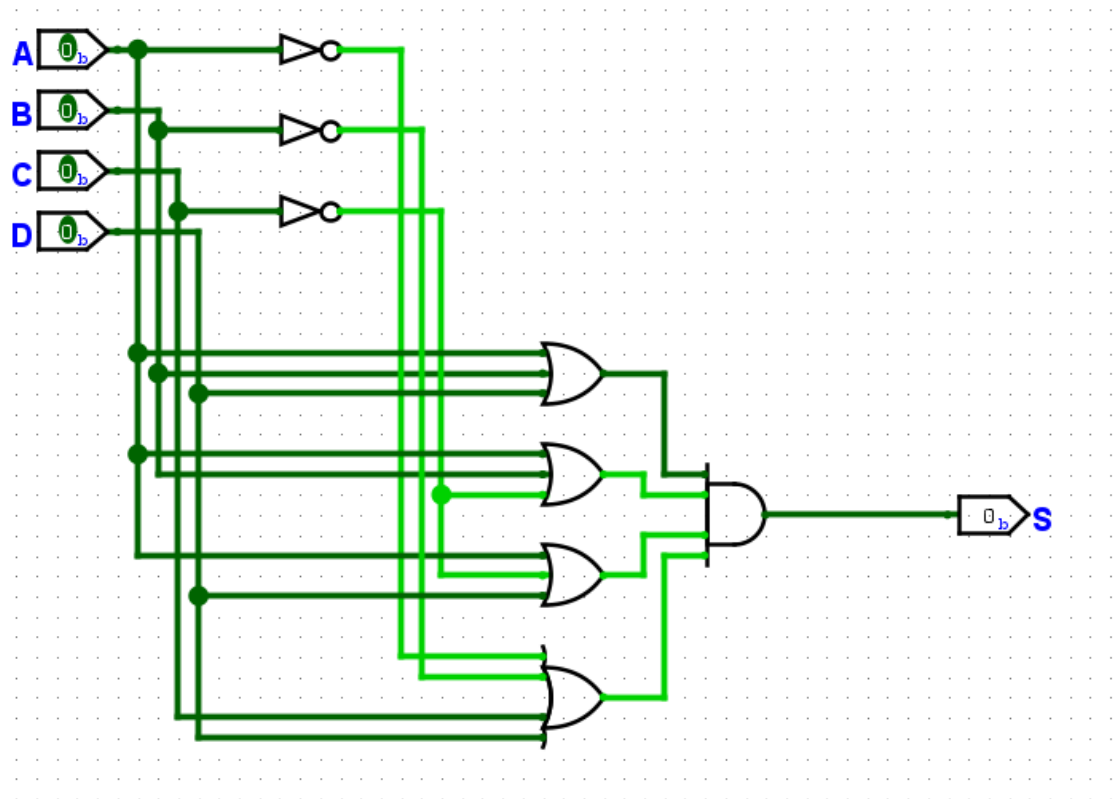

c)

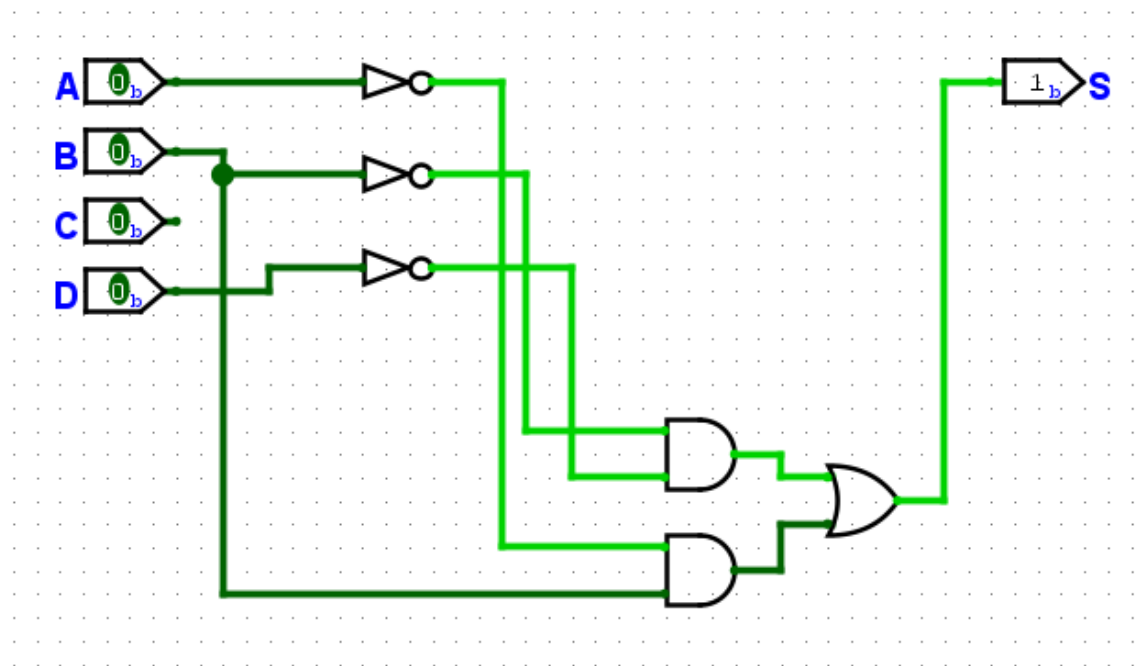

6) A)

A	B	F	G
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Expressões de saída

$$F = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

$$G = \overline{A \cdot B}$$

B)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$