

tarifa 2 - FSM

Sistemas Digitais

- ☑ circuito no logotipo
- ☑ diagrama de estado
- ☑ diagrama Temporal

Andriuw Gabriel Gomes

→ tabela transições de estados

Entrada	Estado Atual		Próximo Estado	
ent	Q ₁ t	Q ₀ t	Q ₁ t+1	Q ₀ t+1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

• Anal.

Q ₀	Q ₁	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

→ Diagrama de estados

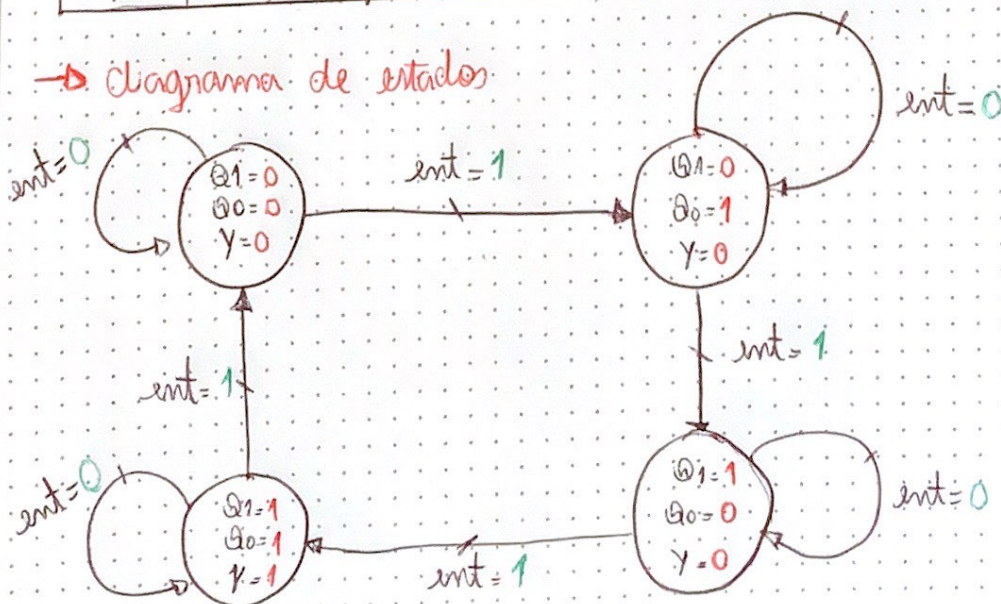


diagrama temporal

