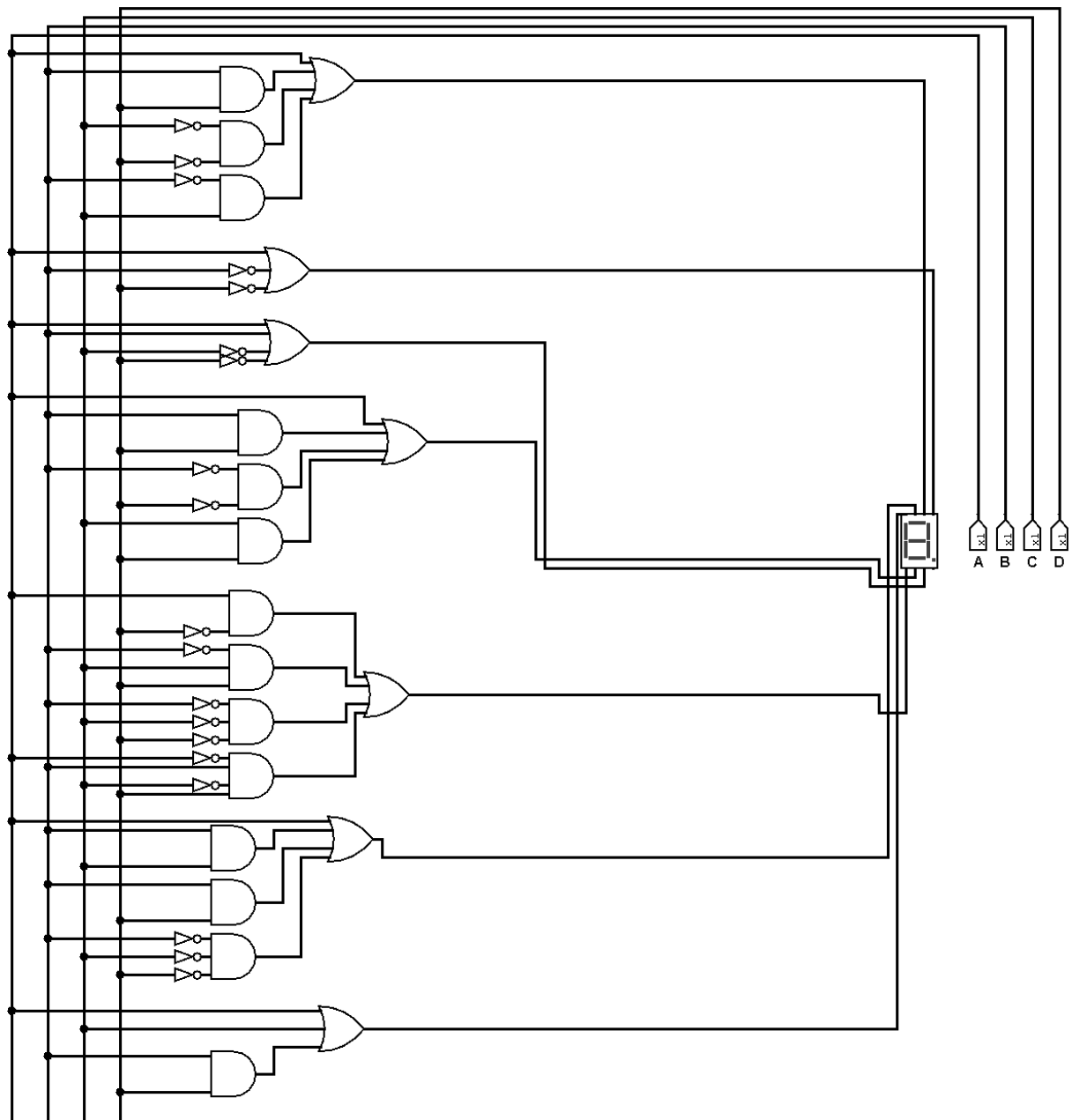Decodificador GRAY -> Display 7-segmentos

Andrew Gabriel Gomes

Link para circuito no drive:
https://drive.google.com/file/d/1koClnTzOyMzfyUgYKRr3bzDHC4PYtX8L/view?usp=sharing